

12 - Timer Counter Trigger RC mode

Rafael Corsi Ferrão
corsiferrao@gmail.com

11 de maio de 2016



Entregar na próxima aula em formato PDF via github.

1 Visão Geral

Timer Counter (TC) é um periférico do microcontrolador responsável por realizar contagens, esse pode ser utilizado em diversas maneiras possíveis, como por exemplo : medir frequência; contar eventos; gerar pulsos; delays; contagem de pulsos para encoder de quadratura

Questão. 1.1: Encoder de quadratura

O que é um encoder de quadratura e a onde é utilizado ?

Cada periférico TC inclui internamente três idênticos canais, sendo que cada um pode ser configurado de forma independente para operar de uma maneira distinta.

Questão. 1.2: TC periférico

- Quantos periféricos TC o ARM ATSAM4SD32C possui ?
- Qual a quantidade total de canais ?

Questão. 1.3: IDs

Quais são os IDs dos TCs que devem ser utilizados no PMC e na Interrupção ?

Cada canal possui diferentes entradas de clock e diferentes saídas, que podem ser configuradas para executarem diferentes funções. Existem 5 entradas internas (provindas

do PMC, e que são referentes ao clock do sistema), 3 entradas externas (pinos), e 2 sinais de uso geral (output/input).

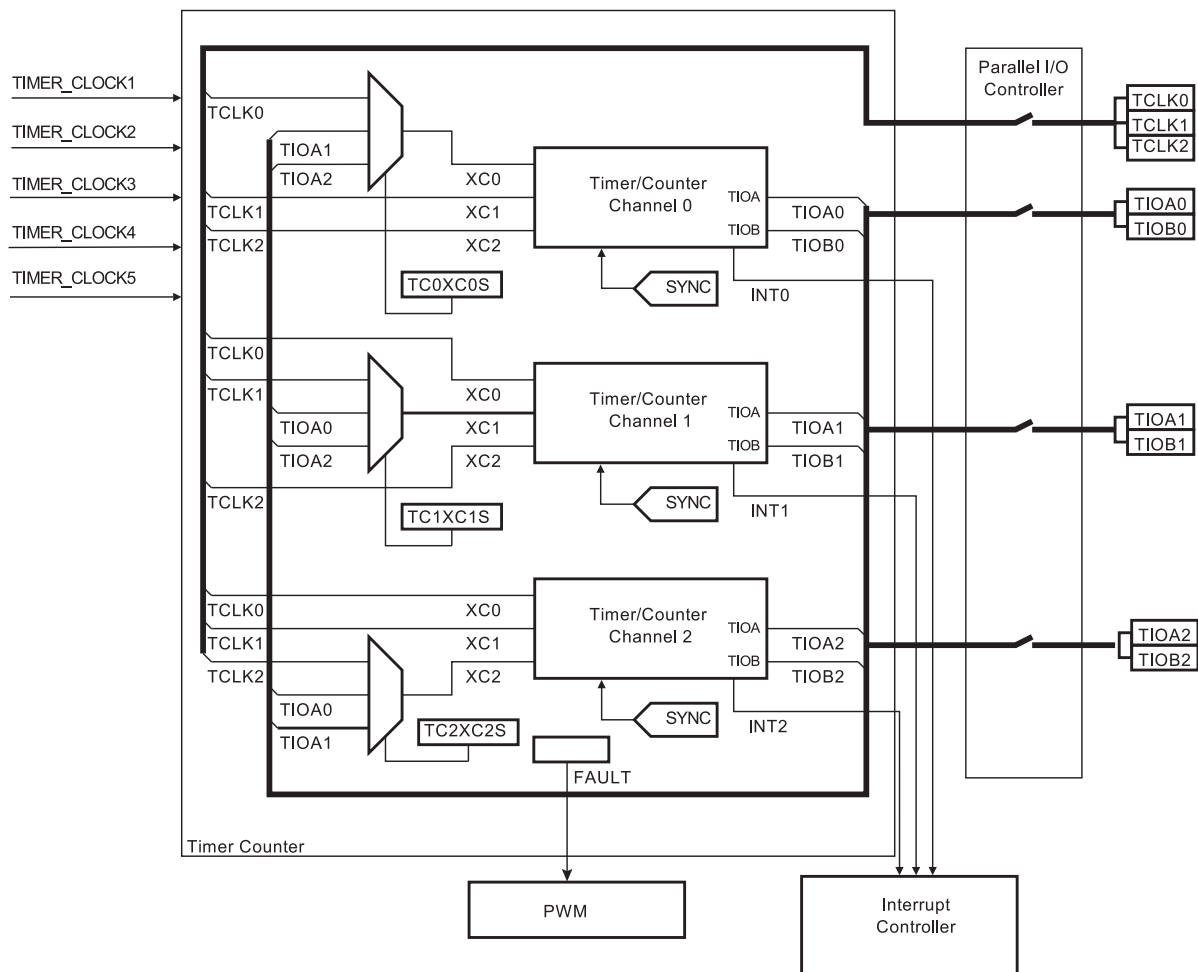


Figura 1: Datasheet pg. 852

1.1 Seleção do clock

Podemos optar por utilizar dentre 5 clocks gerados internamente ao microcontrolador ou entre 3 clocks gerados externo ao microcontrolador, a Fig. a seguir ilustra a seleção dos clocks :

As entradas internas do TC são provenientes do Power Management Controller (PMC), e são referentes ao clock do sistema.

! A Fig. 37-2 no datasheet pg. 855 pode ajudar a compreender a origem dos clocks XC0, XC1 e XC2.

O MCK equivale ao Master Clock, ou seja, é o clock principal do microcontrolador

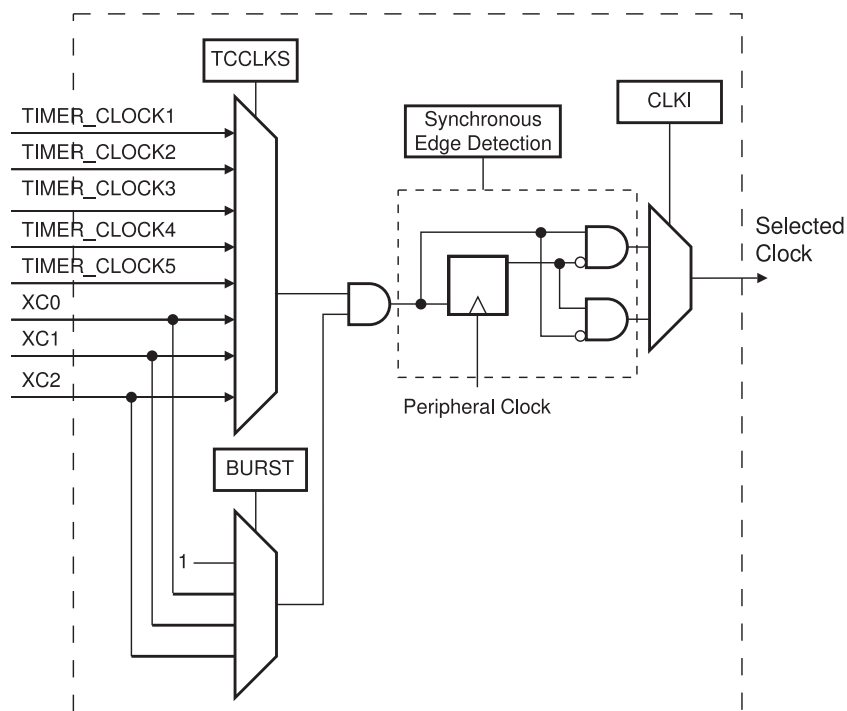


Figura 2: Seleção do clock utilizado pelo TC
Datasheet pg. 856

Table 37-1. Timer Counter Clock Assignment

Name	Definition
TIMER_CLOCK1	MCK/2
TIMER_CLOCK2	MCK/8
TIMER_CLOCK3	MCK/32
TIMER_CLOCK4	MCK/128
TIMER_CLOCK5	SLCK

Note: 1. When SLCK is selected for Peripheral Clock (CSS = 0 in PMC Master Clock Register), SLCK input is equivalent to Peripheral Clock.

Figura 3: Diagrama de blocos do periférico Timer Counter
Datasheet pg. 856

que é gerenciado pelo PMC, podemos portanto utilizar diversas variações desse clock dependendo da entrada selecionado.

O SLCK é o Slow Clock, gerado pelo Supply Controller pode ser configurado para ser gerado através de um oscilador interno (RC) de baixo consumo energético fixado em 22-42Khz, ou pode ser configurado para utilizar o cristal externo de 32Khz.

Já as entradas externas (XC0,XC1,XC2) são referentes respectivamente ao sinais TCLK1, TCLK2, TCLK3, provenientes dos pinos do microcontrolador.

Questão. 1.4: Clocks externos

- Quais são os PIOs referentes aos clocks externos TCLK1, TCLK2, TCLK3 ?
- Quais são os pinos referentes aos clocks externos ?

1.2 Counter (TC)

Cada canal possui um contador (TC) de 16 bits, que é incrementado via o modo de operação selecionado, quando o valor desse contador atingir o valor de $2^{16} - 1$, o contador é reiniciado e um overflow acontece setando o registrador `TC_SR`.

- ! Esse é o registrador mais importante desse periférico, ele é o Timer Counter. Incrementado a cada nova mudança de clock (interno ou externo).

Questão. 1.5: TC

Quantos contadores cada TC possui ?

1.3 Modos de operação

Existem duas maneiras de se configurar os canais do TC : *Capture Mode*; *WaveForm mode*. O primeiro modo fornece uma maneira de medirmos um sinal e a segunda forma, fornece uma maneira de gerarmos um sinal.

Ambos os modos operam com os contadores (R_A , R_B , R_C) sendo incrementados/-decrementados conforme seu modo de operação. Um trigger é configurado para reiniciar o valor desses registradores. Esse trigger pode ser da seguinte maneira :

- Software Trigger : Cada canal pode ser reiniciado via software, via a escrita no registrador `SWTRG`.
- Sync : Similar com o reset via SW, porém nesse modo todos os três registradores são reiniciados simultaneamente.
- Compare RC Trigger : Para cada canal há um valor associado no RC, esse valor faz com que o contador seja reiniciado (reset) antes de atingir seu valor máximo.
- Externo : Alguns pinos podem ser configurados para reiniciarem a contagem do TC.

Questão. 1.6: Registrador Operation Mode

Indique qual o registrador responsável por configurar o modo Capture Mode. Quais devem ser suas configurações para que ele opere no modo de Compare RC.

1.3.1 Capture Mode

Esse modo permite que o canal TC faça medidas de sinais tais como: duração de pulso, frequência, período, duty cycle. No modo de captura, os sinais TIOA e TIOB são configurados como entrada. Ou seja, para cada nova transição nos sinais TIOA e TIOB o TC é incrementado de uma unidade.

Existe uma opção no Capture mode que é descrita no texto a seguir extraído do datasheet :

37.6.8 Capture Registers A and B Registers A and B (RA and RB) are used as capture registers. They can be loaded with the counter value when a programmable event occurs on the signal TIOA.

The LDRA field in the TC_CMR defines the TIOA selected edge for the loading of register A, and the LDRB field defines the TIOA selected edge for the loading of Register B.

RA is loaded only if it has not been loaded since the last trigger or if RB has been loaded since the last loading of RA.

RB is loaded only if RA has been loaded since the last trigger or the last loading of RB.

Loading RA or RB before the read of the last value loaded sets the Over-run Error Flag (LOVRS bit) in the TC_SR. In this case, the old value is overwritten.

Questão. 1.7: RA e RB

Explique a utilização do modo de operação descrito no texto anterior.

Questão. 1.8: Contagem de frequência.

Como seria a utilização desse modo para contarmos a frequência de um sinal de ondas quadradas ?

1.3.2 WaveForm Mode

No modo Waveform, o canal TC gera um ou dois sinais PWM de mesma frequência e de duty cycles independentes. Ou gera diferentes tipos de "one-shot" pulsos.

No modo de WaveForm, o sinal TIOA é sempre como saída. Já o TIOB é uma saída se não for configurado como um trigger.

Questão. 1.9: TIOA

Porque o TIOA é configurado como saída nesse modo ?

1.4 Interrupção

Podemos configurar o TC para gerar uma interrupção assim que algumas condições forem satisfeitas :

- COVFS: Counter Overflow
- LOVRS: Load Overrun
- CPAS: RA Compare
- CPBS: RB Compare
- CPCS: RC Compare
- LDRAS: RA Loading
- LDRBS: RB Loading
- LDRAS: RA Loading
- ETRGS: External Trigger

Essas interrupções são configuráveis via o registrador TC Interrupt Enable Register (`TC_IER`),

2 Programação

Configurando o TC para operar em modo de trigger via RC compare devemos implementar o TC para "terceirizar" a função de delay para o Timer Counter.

Utilizando o exemplo *12-TIMER-COUNTER-COMPARE* e implemente uma interrupção periódica que mude o estado do LED (250 ms), após feito isso, implemente uma interrupção nos dois botões (1 e 2):

O botão 1, deve incrementar a frequência do clock, e o botão 2 deve decrementar essa frequência.